

4: Le circuit électrique en série, dérivation

Montages simples à réaliser à partir de schémas donnés (25 minutes)

Situation problème (25 min)

Trouver d'autres montages permettant d'allumer deux ampoules

Réalisation du montage

Distribution d'un moteur, trouver différents montages avec les ampoules.

Règles de codage

Schéma du montage

Correction au tableau